

# Relatório do Projeto Final de Laboratório de Circuitos Digitais - Fase 1

## Grupo 14: Fábio Miguel e Luís Gustavo

 


Diagrama de estados:

O diagrama representa a nossa máquina de estados, temos o `s_inicia` que é o ponto de partida após o reset. Nenhum registrador muda aqui, serve para alinhar a MEF. após isso, vamos para o `s_le`, que coloca PC no barramento, lê a memória e prepara a carga de IR e o incremento do PC. `s_decodifica` examina o opcode e decide se a instrução é LOAD ou qualquer outra, se for LOAD vai para o `s_executa_load`, coloca IR no barramento, lê a memória e carrega o dado em AC, caso a instrução não seja LOAD, `s_decodifica` vai diretamente para `s_le`.



Simulação:

Linha 1 (AC): 0000 → 00AA e permanece;

Linha 2 (IR): 0000, 0210, 0011, 0406, 0513...;

Linha 3 (PC): 00, 01, 02, 03, 04...;

Linha 4 (estado\_atual): `s_inicia`, `s_le`, `s_decodifica`, `s_executa_load`, `s_le`, `s_decodifica`, `s_le`...;

Linha 5 (addrBus): segue o PC nos fetches e vira 10 apenas no ciclo `s_executa_load`.

As transições ocorrem exatamente como definidas no VHDL, `s_inicia` → `s_le` → `s_decodifica` → (se LOAD) `s_executa_load` → `s_le`... Para instruções cujo opcode é diferente de 02, o processador retorna diretamente a `s_le`, como previsto. Iniciamos com PC, IR e AC zerados, no primeiro retch (`s_le`) o processador coloca o endereço 00 no barramento, lê 0210 e grava no IR, simultaneamente o PC é incrementado para 01. Em decodifica, detecta-se que o opcode é 02 (LOAD) e o barramento de endereço muda para 10, apontando o operando. No ciclo seguinte (`s_executa_load`), o dado de memória 00AA é lido de 10 e carregado no AC, com LOAD concluído, a FSM retorna a `s_le` e o PC = 01 inicia o fetch da próxima instrução (0011), assim, concluímos que o nosso processador, FSM e a função LOAD estão funcionando como o esperado para a fase 1 do projeto.